


Modul ALU 16-biti în Verilog

Blaga Cristian- Marian

Bîzoi Fabian- Mario

Daichendt Ioana- Patricia

ALU 16-biti

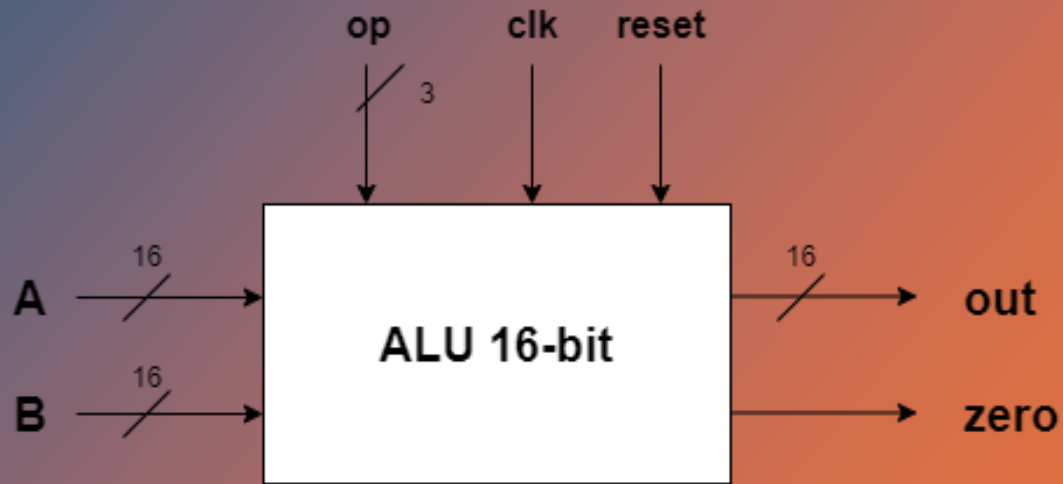

- Acest proiect implementează un modul Arithmetic Logic Unit (ALU) în Verilog. ALU poate efectua diverse operații aritmetice și logice în funcție de codul operațional dat.


ALU 16-biti

Am efectuat următoarele operații:

- - Adunare
- - Scădere
- - Înmulțire
- - Împărțire
- - Shiftare la stânga
- - Shiftare la dreapta

- - XOR
 - - XNOR
 - - NOT
 - - AND
 - - OR
 - - Înmulțire Booth Radix 4
 - - Împărțire Non-Restoring
-
- Fiecare operație este implementată ca un modul separat în cadrul proiectului.

FullAdder

 

- Modulul FullAdder: Acesta primește trei intrări și furnizează două ieșiri. Sum este calculat ca XOR între A, B și transportul de intrare Cin. Cout reprezintă transportul de ieșire și este calculat ca un OR.
- Modulul ADD: Acesta primește două intrări pe 16 biți și furnizează o ieșire pe 17 biți. Si utilizeaza un vector pentru a gestiona carry-ul. Se apelează modulul full_add pentru a efectua adunarea pe un singur bit. Se stabilește ultimul bit al sumei (sum[16]) ca fiind carry-ul ultimului bit adunat.
- Modulul full_add: Acesta primește trei intrări și furnizează două ieșiri. Sum reprezintă suma binară a celor trei intrări, calculată prin XOR.

```
// Define a Full Adder module
module FullAdder (
    input signed A,
    input signed B,
    input Cin,
    output signed Sum,
    output Cout
);

    assign Sum = A ^ B ^ Cin;
    assign Cout = (A & B) | (A & Cin) | (B & Cin);

endmodule // FullAdder

module ADD(A, B, sum);
    input signed [15:0] A,B;
    output signed [16:0] sum;
    wire [16:0] C;

    genvar i;
    // sets initial carryin to 0
    assign C[0] = 0;

    generate
        for (i = 0; i < 16; i = i+1)
            begin:addbit
                full_add stage(A[i],B[i],C[i],sum[i],C[i+1]);
            end
    endgenerate

    assign sum[16] = C[16]; //carry overflow, if the last carry is 1
endmodule // ADD

module full_add(input A, input B, input C0, output sum, output C1);
    assign sum = A^B^C0;
    assign C1 = (A&B)|(A&C0)|(B&C0);
endmodule // full_add
```

```
module SUB(A, B, difference);  
    input signed [15:0] A, B;  
    output signed [15:0] difference;  
  
    assign difference = A + (~ B) +1;  
endmodule // SUB
```

```
module MUL(A, B, product);  
    input signed [15:0] A, B;  
    output signed [31:0] product;  
  
    assign product = A * B;  
endmodule // MUL
```

- **SUB:**

- Efectuează scăderea a două numere pe 16 biți, adunând primului operand, negatul celui de al doilea.

- **MUL:**

- Efectuează înmulțirea a două numere pe 16 biți.

Modulul partialproduct

- Preia un număr întreg semnat de 16 biți input1 și o valoare segment de 3 biți segment ca intrări.
- Calculează un produs parțial bazat pe valoarea segment și îl atribuie ieșirii output1 pe 32 biți.
- Cinci valori diferite de segment:
 - 3'b000: Setează output1 la zero (practic multiplicând cu 0).
 - 3'b001 și 3'b010: multiplicare cu 1
 - 3'b011: Deplasează input1 la stânga cu un bit (multiplicare cu 2).
 - 3'b100: Neaga input1, aduna 1 și shiftază la stânga cu un bit (multiplicare cu -2)
 - 3'b101: și 3'b110: Neaga output1 și shiftază la stânga cu un bit (multiplicare cu -1)
 - 3'b111: Setează output1 la zero (practic multiplicând cu 0).

Block	Partial product
000	0
001	1 * multiplicand
010	1 * multiplicand
011	2 * multiplicand
100	-2 * multiplicand
101	-1 * multiplicand
110	-1 * multiplicand
111	0

```
module partialproduct(input1,segment,output1);
    input [15:0] input1;
    input [2:0] segment;
    output reg [31:0] output1;

    always @(*) begin
        case (segment)
            3'b000:output1=$signed(1'b0);
            3'b001:output1=$signed(input1);
            3'b010:output1=$signed(input1);
            3'b011:
                begin
                    output1=$signed(input1);
                    output1=$signed(input1)<<1;
                end
            3'b100:begin |
                output1=$signed(input1);
                output1=$signed(~output1+1'b1);
                output1=$signed(output1)<<1;
            end
            3'b101:begin
                output1=$signed(input1);
                output1=$signed(~output1+1'b1);
            end
            3'b110:begin
                output1=$signed(input1);
                output1=$signed(~output1+1'b1);
            end
            3'b111:output1=$signed(16'b0);
        endcase
    end
endmodule
```

Booth Radix 4

```
module BOOTH_4(A,B,product);
  input [15:0] A;
  input [15:0] B;
  output [31:0] product;
  wire [31:0] temp [14:0];

  partialproduct p0(A,{B[1:0],1'b0},temp[0]);
  partialproduct p1(A,B[3:1],temp[1]);
  partialproduct p2(A,B[5:3],temp[2]);
  partialproduct p3(A,B[7:5],temp[3]);

  assign product = $signed(temp[0])+$signed(temp[1]<<<2)+$signed(temp[2]<<<4)+$signed(temp[3]<<<6);

endmodule
```

- Declară un array temp pentru a stoca produsele parțiale (unul pentru fiecare pereche de biți din B). Fiecare element are 32 de biți.
- Creează patru module partialproduct (p0 până la p3) pentru a calcula produsele parțiale:
 - p0 multiplică A cu cei mai puțin semnificativi doi biți din B (deplasat cu un bit spre dreapta).
 - p1 multiplică A cu următorii doi biți din B (biții 3 și 2).
 - p2 multiplică A cu următorii doi biți (biții 5 și 4), și așa mai departe.
- Asigură produsul final la ieșirea product:
 - temp[0] este adăugat fără deplasare (multiplicare cu bitul cel mai puțin semnificativ al lui B).
 - temp[1] este deplasat la stânga cu doi biți (multiplicare cu al doilea bit cel mai puțin semnificativ al lui B, deplasat cu o poziție) și așa mai departe.

Non-Restoring

- **Registre interne:**
- c: Registru acumulator pentru a păstra valori intermediare în timpul procesului de împărțire
- M: Registru temporar pentru a păstra o copie a divisorului B
- newc: Registru temporar pentru a păstra valoarea actualizată a lui c
- Q: Registru al rezultatului parțial
- n: Numarul de biti
- pp: Registru temporar pentru a păstra produsele parțiale
- p: Registru flag pentru a indica starea de inițializare

```
module non_rest_div(A, B, quot, clk);  
    input [15:0] A, B;  
    output reg [15:0] quot;  
    reg [15:0] reminder;  
  
    input clk, reset;  
  
    reg [15:0] c = 0, M, newc;  
    reg [15:0] Q;  
    reg [15:0] n = 16;  
    reg [31:0] pp;  
  
    reg p=0;
```


Non-Restoring

- Verifică dacă semnalul de reset este activ (`reset == 1`).
- Dacă da, inițializează variabilele necesare pentru o nouă operație de împărțire.
- În caz contrar, procesul efectuează pașii necesari pentru împărțire, precum calculul produselor parțiale și actualizarea variabilelor de stare (`c`, `Q`, `n`).
- Operația continuă până când toți cei 16 biți sunt împărțiți (`n == 0`), moment în care rezultatul împărțirii și restul sunt finalizate și stocate în ieșiri.

```
reg p=0;

always @(posedge clk)
begin
if(!reset) begin
    if( ! p) begin
        Q = A;
        M = B;
        p = 1;
    end
else begin
    if(n != 0) begin
        if(c[15] == 0) begin
            pp= {c, Q} << 1;
            newc = pp[31:15] + (~ M + 1);
            Q = pp[31:0];

            end
        else begin
            pp= {c, Q} <<1;
            newc= pp[31:15] + M;
            Q = pp[31:0];
        end
    end
end
```

```
        c = newc;
        if(c[15] == 0) begin
            Q[0] = 1;
        end
        else begin
            Q[0] = 0;

            end
            n = n-1;
        end // if (n != 0)
    end // else: !if( ! p)

if( n == 0) begin
    if( c[15]) begin
        c = c + M;
    end
    quot = Q;
    reminder = c;
end
end // if (!reset)

end // always @ (posedge clk)

endmodule // Rest_div
```

- **DIV:**
 - Efectueaza impartirea a doua numere pe 16 biti
- **SHIFT_LEFT:**
 - Efectueaza shiftarea numarului A, la stanga, cu B biti
- **SHIFT_RIGHT:**
 - Efectueaza shiftarea numarului A, la dreapta, cu B biti
- **XOR:**
 - Efectueaza operatia logica XOR intre operanzii A si B
- **XNOR:**
 - Efectueaza operatia logica XNOR intre operanzii A si B

```
module DIV(A, B, quotient);
    input signed [15:0] A, B;
    output signed [15:0] quotient;

    assign quotient = A / B;
endmodule // DIV

module SHIFT_LEFT(A, B, result);
    input signed [15:0] A;
    input [15:0] B;
    output signed [15:0] result;

    assign result = A << B;
endmodule

module SHIFT_RIGHT(A, B, result);
    input signed [15:0] A;
    input [15:0] B;
    output signed [15:0] result;

    assign result = A >> B;
endmodule // SHIFT_RIGHT

module XOR(A, B, result);
    input signed [15:0] A, B;
    output signed [15:0] result;

    assign result = A ^ B;
endmodule // XOR

module XNOR(A, B, result);
    input signed [15:0] A, B;
    output signed [15:0] result;
    assign result = ~(A ^ B);
endmodule // XNOR
```

```
module NOT(A, result);  
    input signed [15:0] A;  
    output signed [15:0] result;  
  
    assign result = ~A;  
endmodule // NOT
```

```
module AND (A, B, result);  
    input signed [15:0] A;  
    input signed [15:0] B;  
    output signed [15:0] result;  
  
    assign result= A & B;  
  
endmodule
```

```
module OR(A, B, result);  
    input signed [15:0] A, B;  
    output signed [15:0] result;  
  
    assign result = A | B;  
endmodule
```

- **AND:**
 - Efectueaza operatia 'si' intre operanzii A si B
- **NOT:**
 - Efectueaza operatia de negare a numarului
- **OR:**
 - Efectueaza operatia 'sau' intre operanzii A si B

ALU

- Se declara variabilele
- Se declara variabile pentru rezultatele input-urilor
- Se instantiaza fiecare modul

```
module ALU16 (  
    input signed [15:0] A,  
    input signed [15:0] B,  
    input [3:0] op,  
    output reg signed [15:0] out,  
    output reg zero,  
    input clk,  
    input reset  
);  
  
    wire [16:0] sum_add; //signal for the inputs result  
    wire [15:0] difference;  
    wire [31:0] product;  
    wire [15:0] quotient;  
    wire [15:0] shift_left;  
    wire [15:0] shift_right;  
    wire [15:0] xor_result;  
    wire [15:0] xnor_result;  
    wire [15:0] not_result;  
    wire [15:0] and_result;  
    wire [15:0] or_result;  
    wire [31:0] product2;  
    wire [15:0] quotient2;  
  
    ADD add_inst(.A(A), .B(B), .sum(sum_add));  
    SUB sub_inst(.A(A), .B(B), .difference(difference));  
    MUL mul_inst(.A(A), .B(B), .product(product));  
    BOOTH_4 booth_inst(.A(A), .B(B), .product(product2));  
    DIV div_inst(.A(A), .B(B), .quotient(quotient));  
    non_rest_div non_rest_div_inst(.A(A), .B(B), .quot(quotient2), .clk(clk));  
    SHIFT_LEFT shl_inst(.A(A), .B(B), .result(shift_left));  
    SHIFT_RIGHT shr_inst(.A(A), .B(B), .result(shift_right));  
    XOR xor_inst(.A(A), .B(B), .result(xor_result));  
    XNOR xnor_inst(.A(A), .B(B), .result(xnor_result));  
    NOT not_inst(.A(A), .result(not_result));  
    AND and_inst(.A(A), .B(B), .result(and_result));  
    OR or_inst(.A(A), .B(B), .result(or_result));
```

ALU-control unit

- Procesul always @(*): Acest proces este activat de orice modificare a intrărilor.
- Se verifica coul operatiei
- In functie de ce operatie este, se da valoarea corespunzatoare output-ului si se setează semnalul zero în funcție de faptul dacă rezultatul este zero sau nu

```
// Assign outputs based on operation code
always @(*) begin
    case (op)
        0: begin // (Addition)
            out <= sum_add[16:0];
            zero <= (out == 0); //Assign the variable 'zero' the value 1 if the result is 0, or 0 otherwise
        end
        1: begin // (Subtraction)
            out <= difference[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        2: begin // (Multiplication)
            out <= product;
            zero <= (out == 0);
        end
        3: begin // (Division)
            out <= quotient[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        4: begin // (Shift Left)
            out <= shift_left[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        5: begin // (Shift Right)
            out <= shift_right[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        6: begin // (XOR)
            out <= xor_result[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        7: begin // (XNOR)
            out <= xnor_result[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        8: begin // (NOT)
            out <= not_result[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        9: begin // (AND)
            out <= and_result[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
    end
end
```

```
        10: begin // (OR)
            out <= or_result[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        11: begin //booth
            out <= product2[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        12: begin //non_restoring division
            out <= quotient2[15:0];
            zero <= (out == 0);
        end
        default: begin
            out <= 0;
            zero <= 1;
        end
    endcase
end

endmodule
```

Rezultate

```
Test 1: Addition (A = -529, B = 10)
Expected output: -519
Actual output: fdf9 (decimal: -519)
Zero: 0
Test 2: Subtraction (A = 1245, B = 433)
Expected output: 812
Actual output: 032c (decimal: 812)
Zero: 0
Test 3: Multiplication (A = 30, B = -41)
Expected output: -1230
Actual output: fb32 (decimal: -1230)
Zero: 0
Test 4: Division (A = 16900, B = 20)
Expected output: 845
Actual output: 034d (decimal: 845)
Zero: 0
Test 5: Shift Left (A = 85, B = 4)
Expected output: 1360
Actual output: 0550 (decimal: 1360)
Zero: 0
Test 6: Shift Right( A = 167, B = 3)
Expected output: 20
Actual output: 0014 (decimal: 20)
Zero: 0
Test 7: XOR( A = 8, B = 12)
Expected output: 4
Actual output: 0004 (decimal: 4)
Zero: 0
Test 8: XNOR( A = 6553, B = 133)
Expected output: -6429
Actual output: e6e3 (decimal: -6429)
Zero: 0
```

```
Test 6: Shift Right( A = 167, B = 3)
Expected output: 20
Actual output: 0014 (decimal: 20)
Zero: 0
Test 7: XOR( A = 8, B = 12)
Expected output: 4
Actual output: 0004 (decimal: 4)
Zero: 0
Test 8: XNOR( A = 6553, B = 133)
Expected output: -6429
Actual output: e6e3 (decimal: -6429)
Zero: 0
Test 9: NOT( A= 123)
Expected output: -124
Actual output: ff84 (decimal: -124)
Zero: 0
Test 10: AND( A= 3, B= 2)
Expected output: 2
Actual output: 0002 (decimal: 2)
Zero: 0
Test 11: OR( A= 3, B= 2)
Expected output: 3
Actual output: 0003 (decimal: 3)
Zero: 0
Test 12: BOOTH( A= 30, B= 40)
Expected output: 1200
Actual output: 04b0 (decimal: 1200)
Zero: 0
Test 13:NON RESTORING( A= 80, B= 40)
Expected output: 2
Actual output: xxxx (decimal: x)
Zero: x
```